

电子技术

Introduction to Electronics

By Bao Qilian

鲍其莲

2018/11/81

电子技术

3 555 Timer

- Basic Operation
- One-shot Operation
- Astable Operation
- Schmitt Trigger Operation


2018/11/8

By Bao Qilian

2

电子技术

Comparator

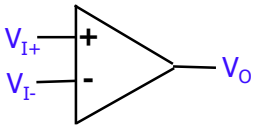

If  $V_{I+} > V_{I-}$ , then  $V_O = \text{HIGH}$

If  $V_{I+} < V_{I-}$ , then  $V_O = \text{LOW}$


2018/11/8

By Bao Qilian

3

电子技术


555 Timer

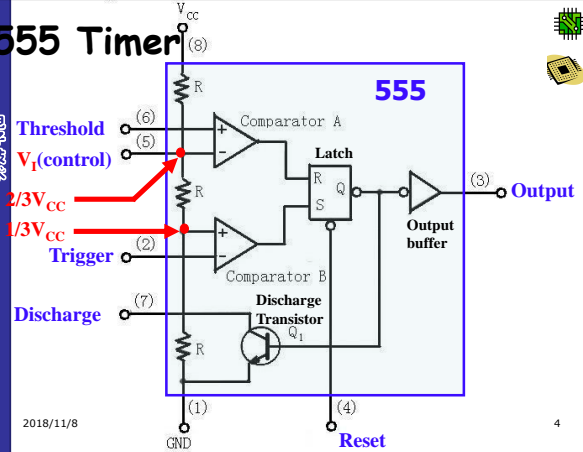

2018/11/8

4

电子技术

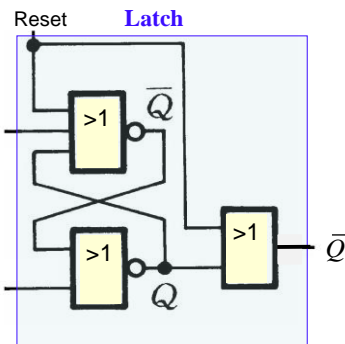


2018/11/8

By Bao Qilian

5

电子技术



Basic Operation

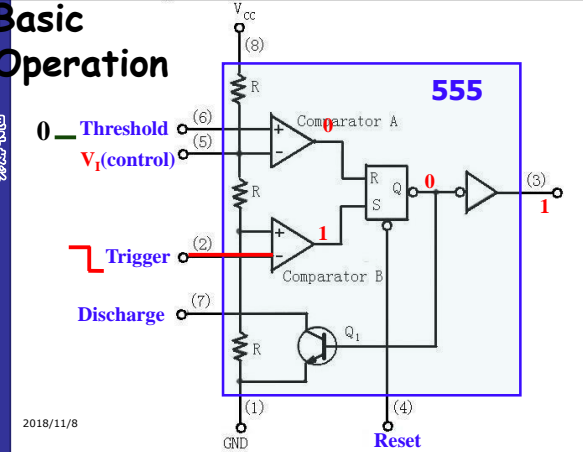

2018/11/8



6

## Basic Operation

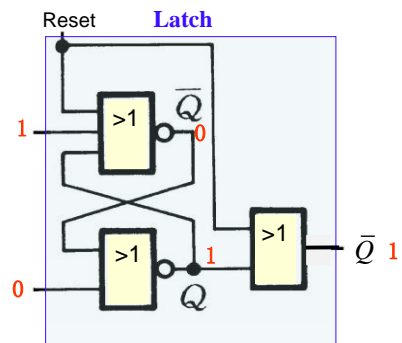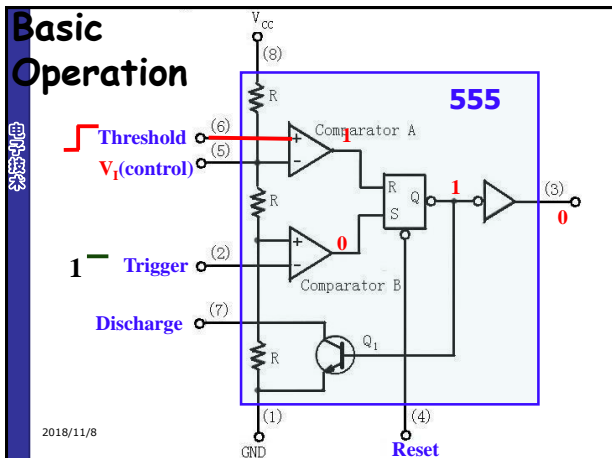



8

## Basic Operation

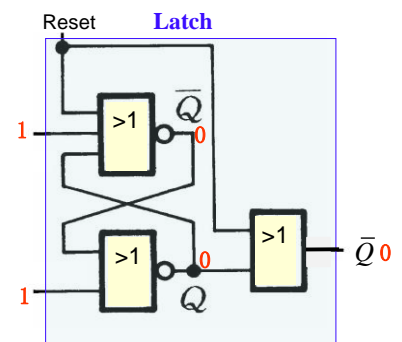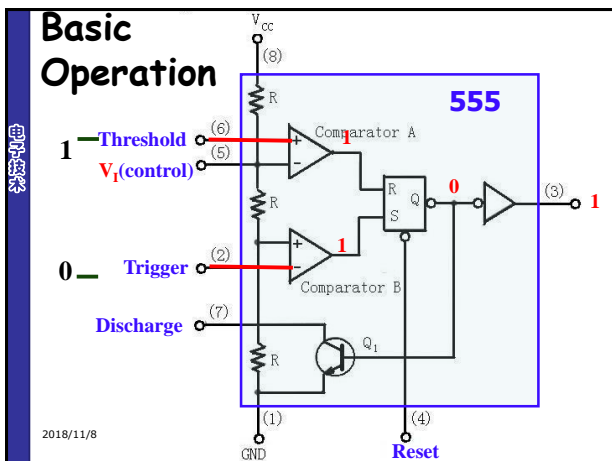

10

## Basic Operation

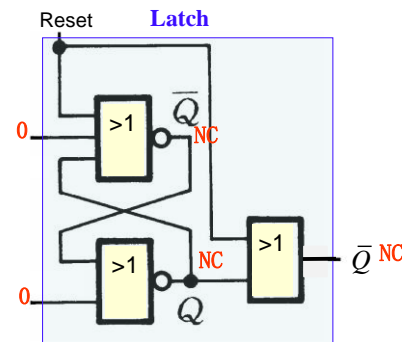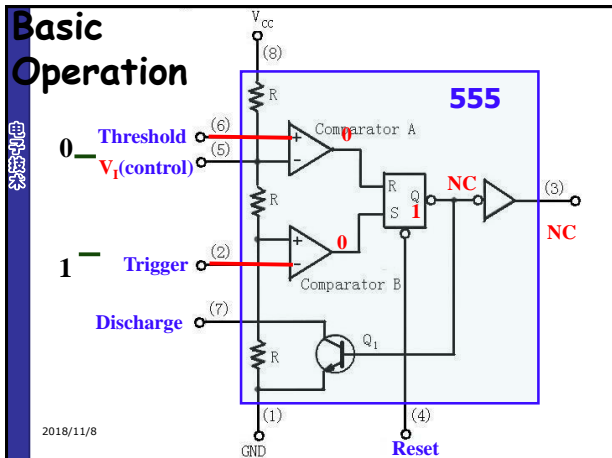


12

### Functional Table

Inputs			Outputs	
Reset	$V_I$	Trigger	Output	$Q_1$
0	X	X	LOW	HIGH
1	$>2/3V_{CC}$	$>1/3V_{CC}$	LOW	HIGH
1	$<2/3V_{CC}$	$>1/3V_{CC}$	NC	NC
1	$>2/3V_{CC}$	$<1/3V_{CC}$	HIGH	LOW
1	$<2/3V_{CC}$	$<1/3V_{CC}$	HIGH	LOW

By Bao Qilian

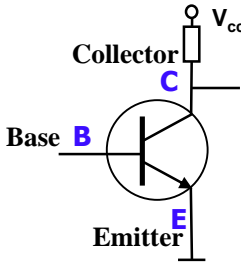

If  $V_{BE} > V_{bias}$ ,  $V_c = \text{LOW}$   
If  $V_{BE} < V_{bias}$ ,  $V_c = \text{HIGH}$

2018/11/8

By Bao Qilian

14

### Functional Table


Inputs			Outputs		
Reset	$V_I$	Trigger	Output	$Q_1$	Transistor
0	X	X	LOW	HIGH	On
1	$>2/3V_{CC}$	$>1/3V_{CC}$	LOW	HIGH	On
1	$<2/3V_{CC}$	$>1/3V_{CC}$	NC	NC	NC
1	$>2/3V_{CC}$	$<1/3V_{CC}$	HIGH	LOW	Off
1	$<2/3V_{CC}$	$<1/3V_{CC}$	HIGH	LOW	Off

2018/11/8

By Bao Qilian


15

### One-shot Operation

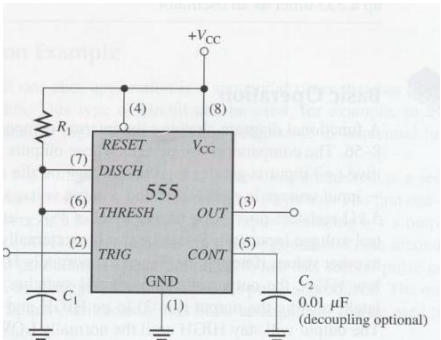


2018/11/8




16

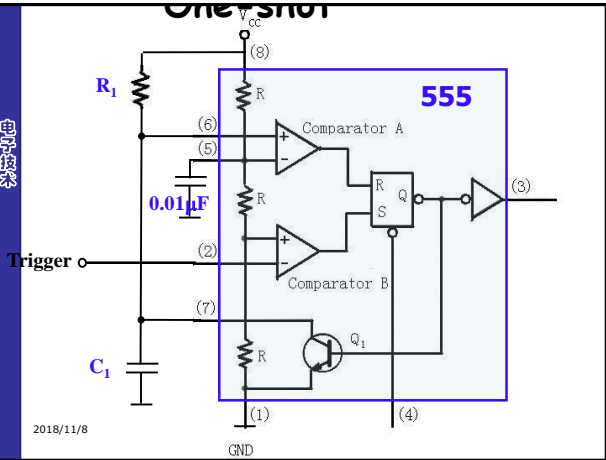

2018/11/8

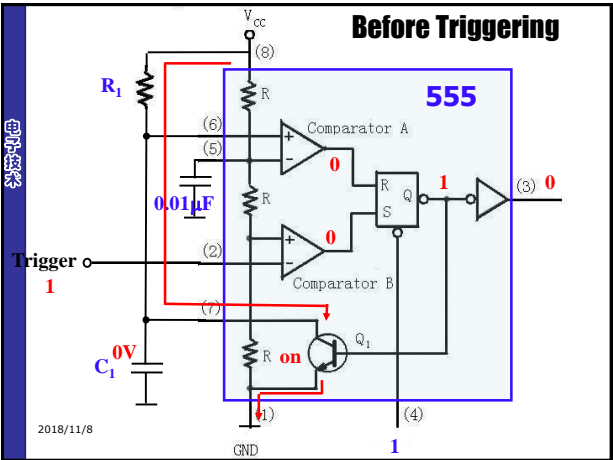

2018/11/8

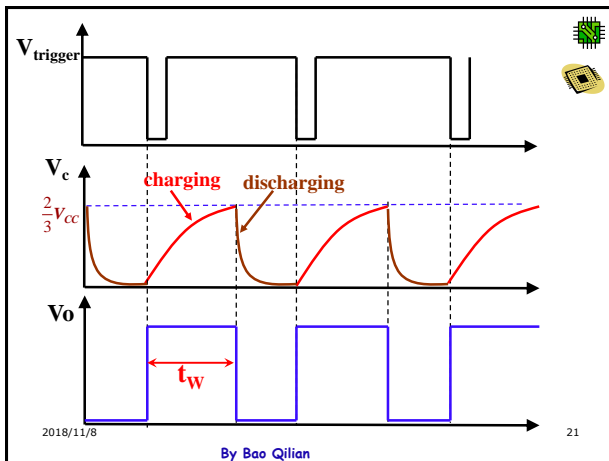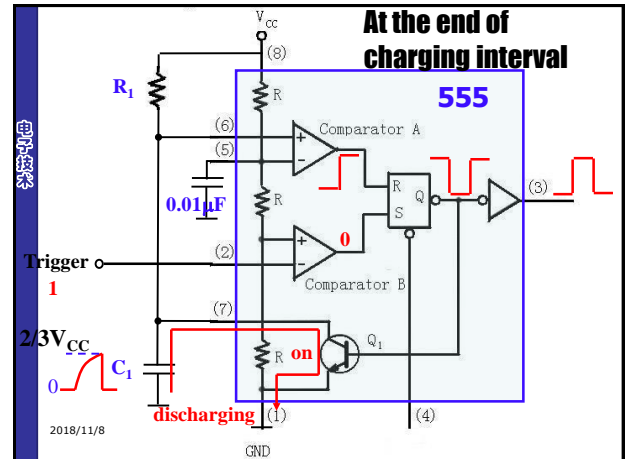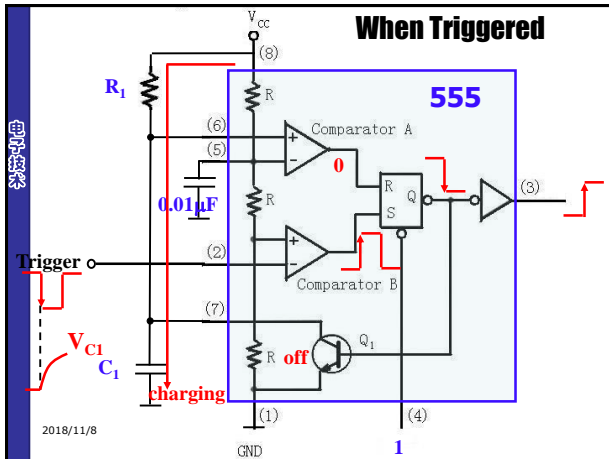

**Determine the Pulse Width**

2018/11/8

By Bao Qilian

22

$$t_0 = 0$$

$$t_w = t_1 - t_0 = t_1$$

$$R_1 C_1 \frac{dV_{C1}(t)}{dt} + V_{C1}(t) = V_{CC}$$

$$V_{C1}(t) = V_{C1}(\infty) + [V_{C1}(0) - V_{C1}(\infty)]e^{-t/R_1 C_1}$$

$$e^{-t/R_1 C_1} = \frac{V_{C1}(\infty) - V_{C1}(t)}{V_{C1}(\infty) - V_{C1}(0)}$$

$$t = R_1 C_1 \ln \frac{V_{C1}(\infty) - V_{C1}(0)}{V_{C1}(\infty) - V_{C1}(t)}$$

$$t_w = t_1 = R_1 C_1 \ln \frac{V(\infty) - V(0)}{V(\infty) - V(t_1)} = R_1 C_1 \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = R_1 C_1 \ln 3 \approx 1.1 R_1 C_1$$

$$t_w = R_1 C_1 \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}}$$

$$= R_1 C_1 \ln 3 \approx 1.1 R_1 C_1$$

2018/11/8

By Bao Qilian

23

**Example**







For  $C_1 = 0.01 \mu F$ , determine the value of  $R_1$  for a pulse width of 1ms.

$$R_1 = \frac{t_w}{1.1 C_1} = \frac{1 \times 10^{-3}}{1.1 \times 0.01 \times 10^{-6}} \approx 91 K\Omega$$

2018/11/8

By Bao Qilian

24

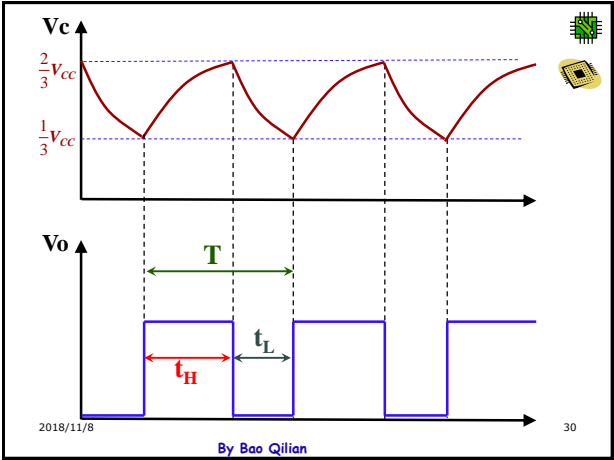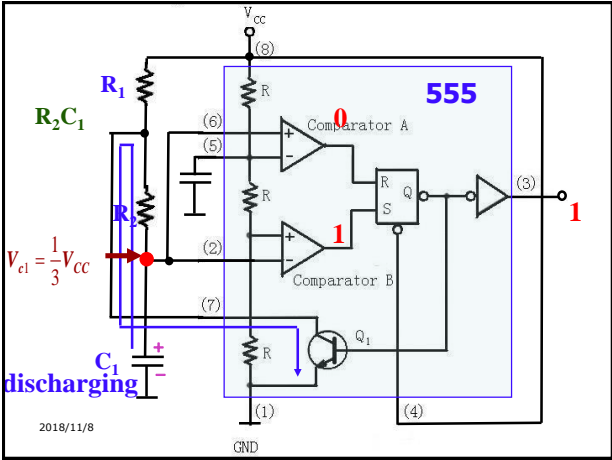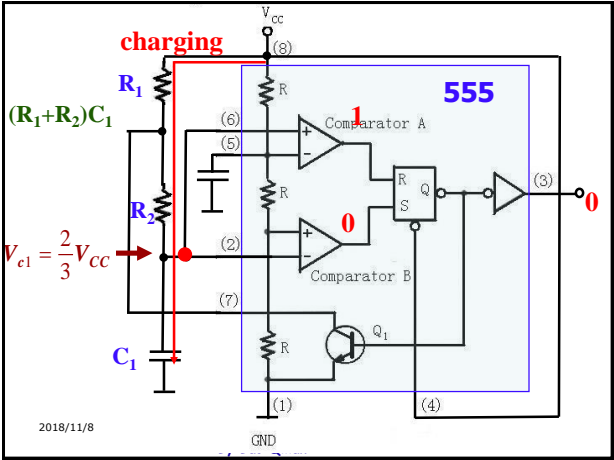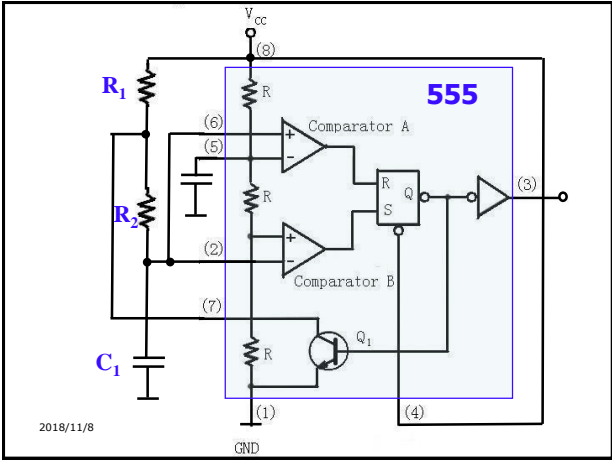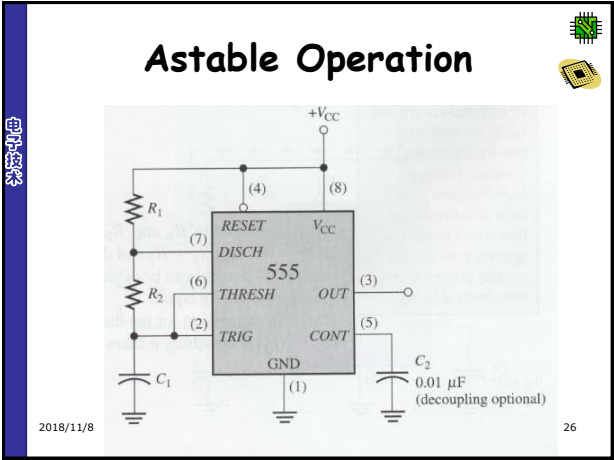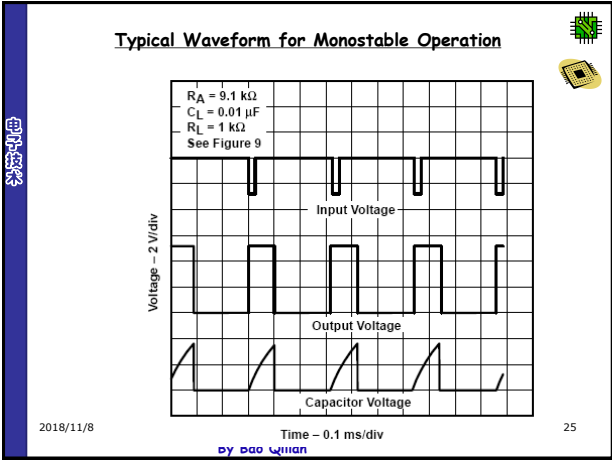

### Determine the Frequency of Oscillation

$$t_H = (R_1 + R_2)C_1 \ln \frac{V_{CC} - \frac{1}{3}V_{CC}}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = (R_1 + R_2)C_1 \ln 2 \approx 0.7(R_1 + R_2)C_1$$

$$t_L = R_2C_1 \ln \frac{0 - \frac{2}{3}V_{CC}}{0 - \frac{1}{3}V_{CC}} = R_2C_1 \ln 2 \approx 0.7R_2C_1$$

$$T = t_H + t_L = (R_1 + 2R_2)C_1 \ln 2 \approx 0.7(R_1 + 2R_2)C_1$$


$$f = 1/T \approx \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1}$$

$$D = t_H / T = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} 100\% > \frac{R_1 + R_2}{2R_1 + 2R_2} 100\% = 50\%$$

2018/11/8


By Bao Qilian

31

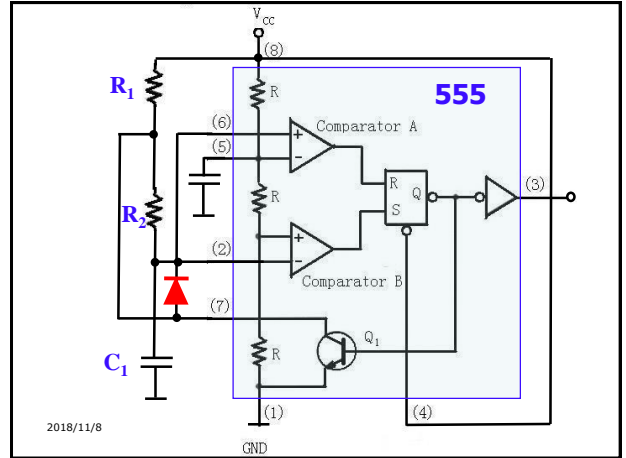


2018/11/8

GND

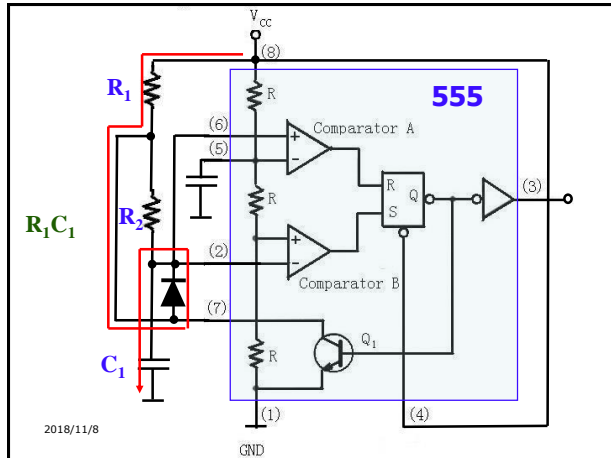

2018/11/8


GND

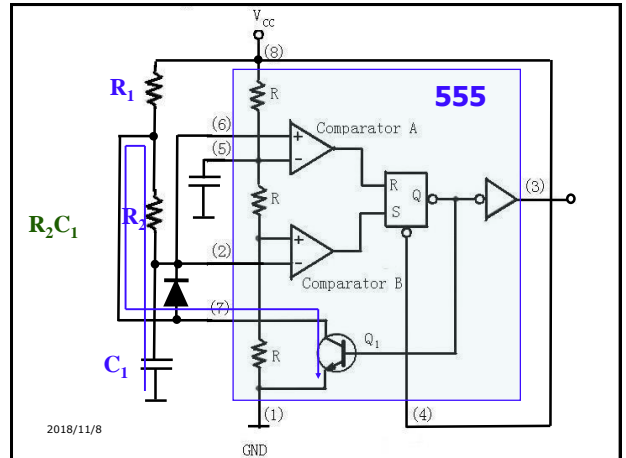

2018/11/8

GND

### Typical Astable Waveform

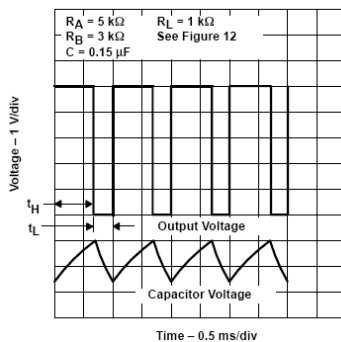

2018/11/8

By Bao Qilian

35

### Determine the Frequency of Oscillation

$$t_H = R_1C_1 \ln \frac{V_{CC} - \frac{1}{3}V_{CC}}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = R_1C_1 \ln 2 \approx 0.7R_1C_1$$

$$t_L = R_2C_1 \ln \frac{0 - \frac{2}{3}V_{CC}}{0 - \frac{1}{3}V_{CC}} = R_2C_1 \ln 2 \approx 0.7R_2C_1$$

$$T = t_H + t_L = (R_1 + R_2)C_1 \ln 2 \approx 0.7(R_1 + R_2)C_1$$

$$f = 1/T \approx \frac{1.44}{(R_1 + R_2)C_1}$$

$$D = t_H / T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} 100\%$$

2018/11/8

By Bao Qilian

36

## Exercise

A circuit need a signal with a duty cycle of 2/3.  $R_1=40k\Omega$ , Determine the value of  $R_2$ .  $C1=1\mu F$

- (1) Using the first connection of 555 timer.
- (2) Using the second connection of 555 timer.


2018/11/8

By Bao Qilian

37
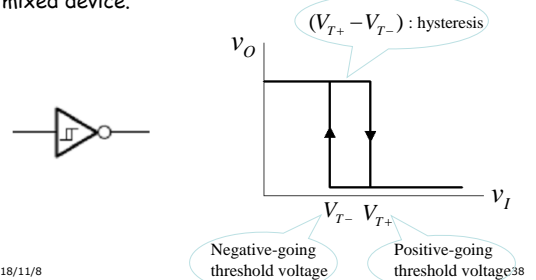
## Schmitt Trigger



Schmitt trigger is a special threshold circuit that produces hysteresis. Some times, the input to a Schmitt trigger is analog so it can be considered as mixed device.



2018/11/8

By Bao Qilian

## 7414: Hex Schmitt-Trigger Inverters

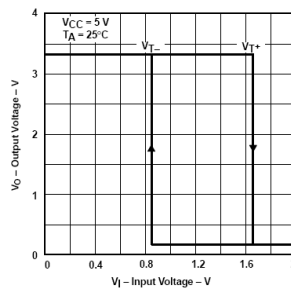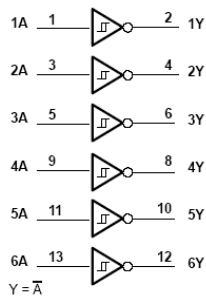


2018/11/8

By Bao Qilian


39

## Schmitt Trigger Operation

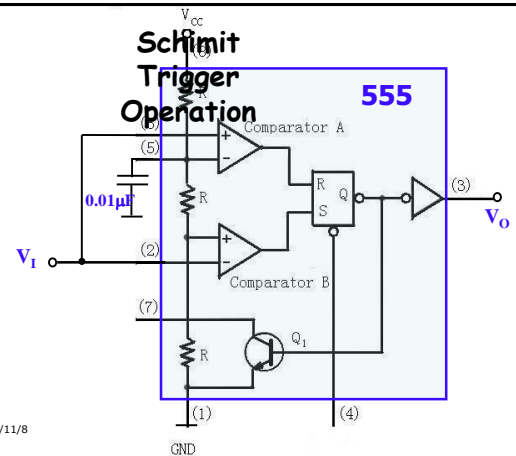


2018/11/8

## Input=0






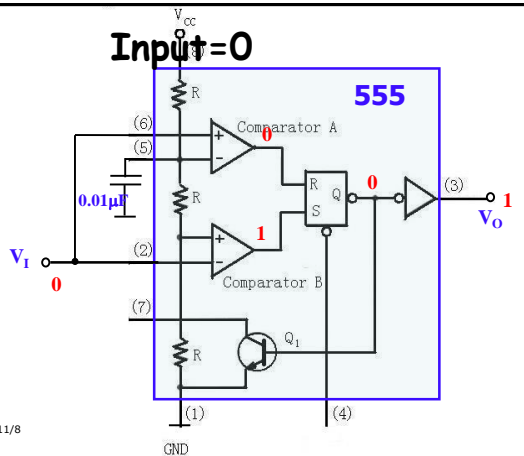


2018/11/8

## Input=1

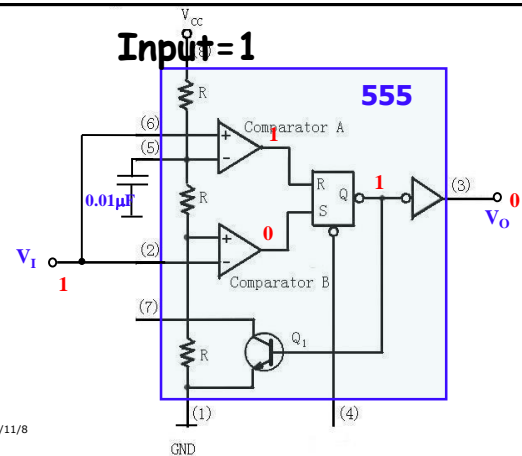

2018/11/8

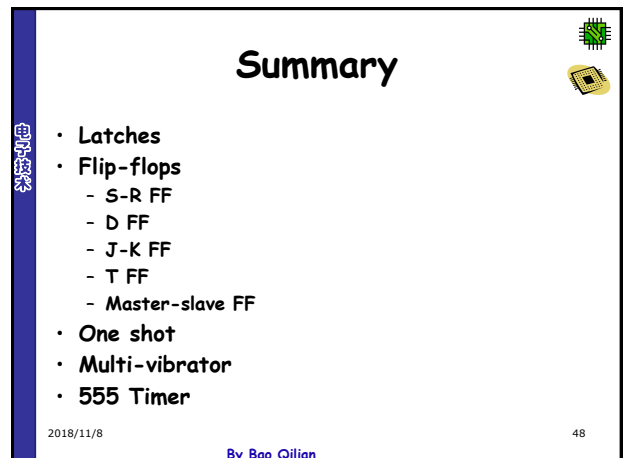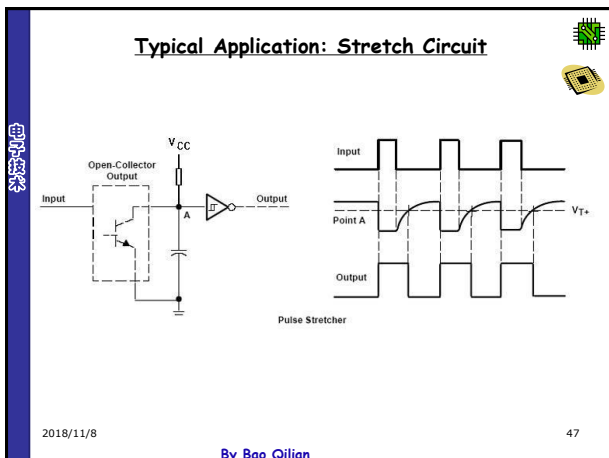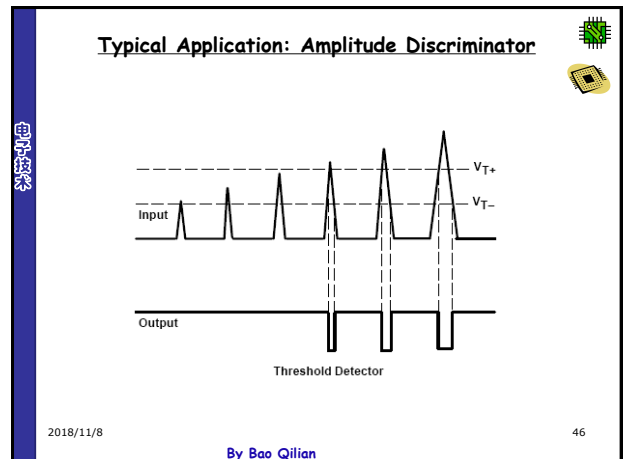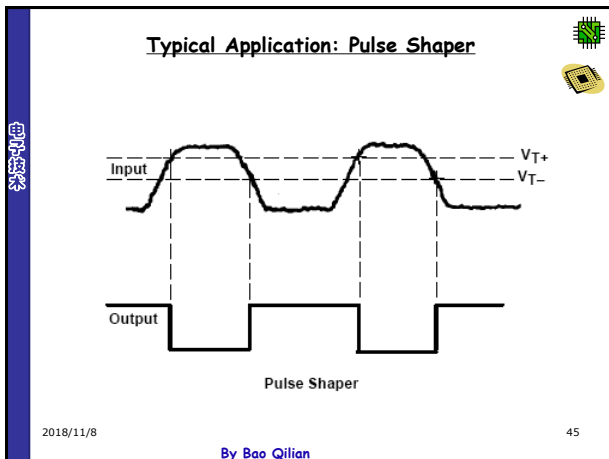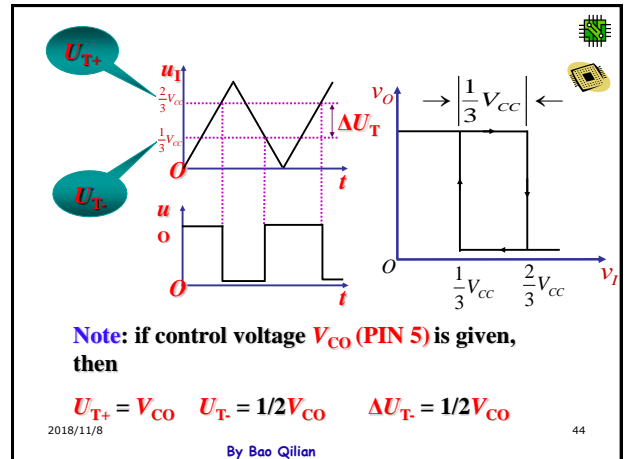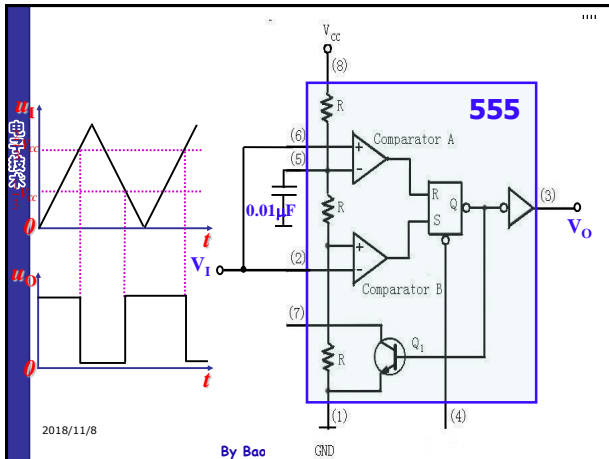



## Chapter7

### 27.30.31.36



2018/11/8

By Bao Qilian

49

## 补充题



〔题 6.25〕 图 P6.25 是用 555 定时器组成的开机延时电路。若给定  $C = 25\mu\text{F}$ ,  $R = 91\text{k}\Omega$ ,  $V_{CC} = 12\text{V}$ , 试计算常闭开关 S 断开以后经过多长的延迟时间  $v_O$  才跳变为高电平。

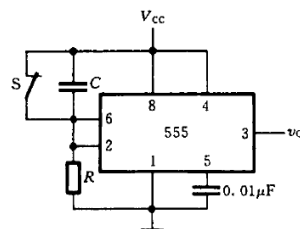


图 P6.25

〔题 6.31〕 图 P6.31 是用两个 555 定时器接成的延迟报警器。当开关 S 断开后, 经过一定的延迟时间后扬声器开始发出声音。如果在延迟时间内 S 重新闭合, 扬声器不会发出声音。在图中给定的参数下, 试求延迟时间的具体数值和扬声器发出声音的频率。图中的  $G_1$  是 CMOS 反相器, 输出的高、低电平分别为  $V_{OH} \approx 12\text{V}$ ,  $V_{OL} \approx 0\text{V}$ 。


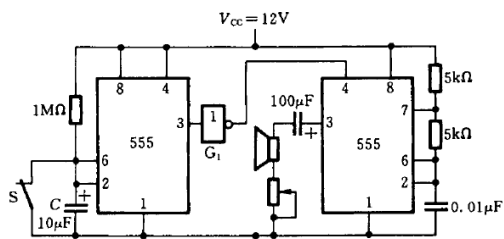


图 P6.31

By Bao Qilian

〔题 6.24〕 在图 6.5.2 用 555 定时器接成的施密特触发器电路中, 试求:

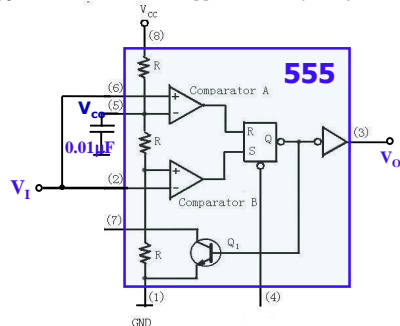- (1) 当  $V_{CC} = 12\text{V}$ , 而且没有外接控制电压时,  $V_{T+}$ 、 $V_{T-}$  及  $\Delta V_T$  值。
- (2) 当  $V_{CC} = 9\text{V}$ , 外接控制电压  $V_{CO} = 5\text{V}$  时,  $V_{T+}$ 、 $V_{T-}$ 、 $\Delta V_T$  各为多少。



## 思考题



〔题 6.32〕 图 P6.32 是救护车扬声器发声电路。在图中给出的电路参数下, 试计算扬声器发出声音的高、低音频率以及高、低音的持续时间。当  $V_{CC} = 12\text{V}$  时, 555 定时器输出的高、低电平分别为  $11\text{V}$  和  $0.2\text{V}$ , 输出电阻小于  $100\Omega$ 。

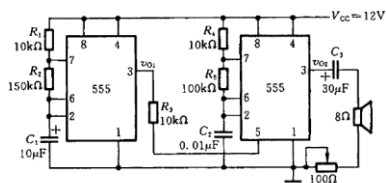


图 P6.32

By Bao Qilian

〔题 6.27〕 试用 555 定时器设计一个单稳态触发器, 要求输出脉冲宽度在  $1 \sim 10$  秒的范围内可手动调节。给定 555 定时器的电源为  $15\text{V}$ 。触发信号来自 TTL 电路, 高、低电平分别为  $3.4\text{V}$  和  $0.1\text{V}$ 。

By Bao Qilian

[题 6.29] 图 P6.29 是用 555 定时器构成的压控振荡器,试求输入控制电压  $v_i$  和振荡频率之间的关系式。当  $v_i$  升高时频率是升高还是降低?

图 P6.29

[题 6.30] 图 P6.30 是一个简易电子琴电路,当琴键  $S_1 \sim S_n$  均未按下时,三极管 T 接近饱和导通,  $v_c$  约为 0V,使 555 定时器组成的振荡器停振。当按下不同琴键时,因  $R_1 \sim R_n$  的阻值不等,扬声器发出不同的声音。

若  $R_n = 20\text{k}\Omega$ ,  $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ,  $R_E = 2\text{k}\Omega$ ,三极管的电流放大系数  $\beta = 150$ ,  $V_{CC} = 12\text{V}$ ,振荡器外接电阻、电容参数如图所示,试计算按下琴键  $S_1$  时扬声器发出声音的频率。

图 P6.30

[题 6.12] 图 P6.12 是用两个集成单稳态触发器 74121 所组成的脉冲变换电路,外接电阻和外接电容的参数如图中所示。试计算在输入触发信号  $v_i$  作用下  $v_{o1}$ 、 $v_{o2}$  输出脉冲的宽度,并画出与  $v_i$  波形相对应的  $v_{o1}$ 、 $v_{o2}$  的电压波形。 $v_i$  的波形如图中所示。

By Bao Qilian

Calculate the pulse width of  $v_{o1}$  and  $v_{o2}$  in the following diagram. Draw the waveforms of  $v_{o1}$  and  $v_{o2}$  in terms of the given  $v_i$ .

2018/11/8

chapter7

• 25,28,

2018/11/8

By Bao Qilian